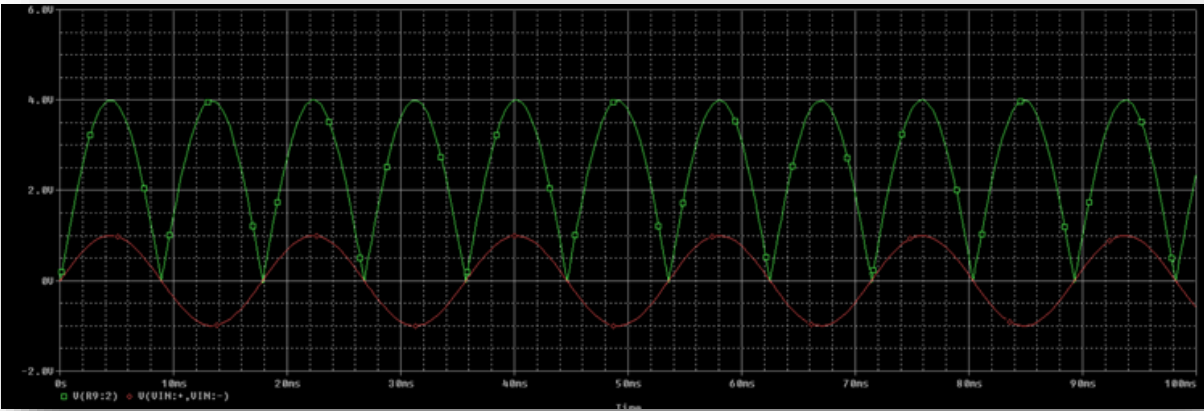
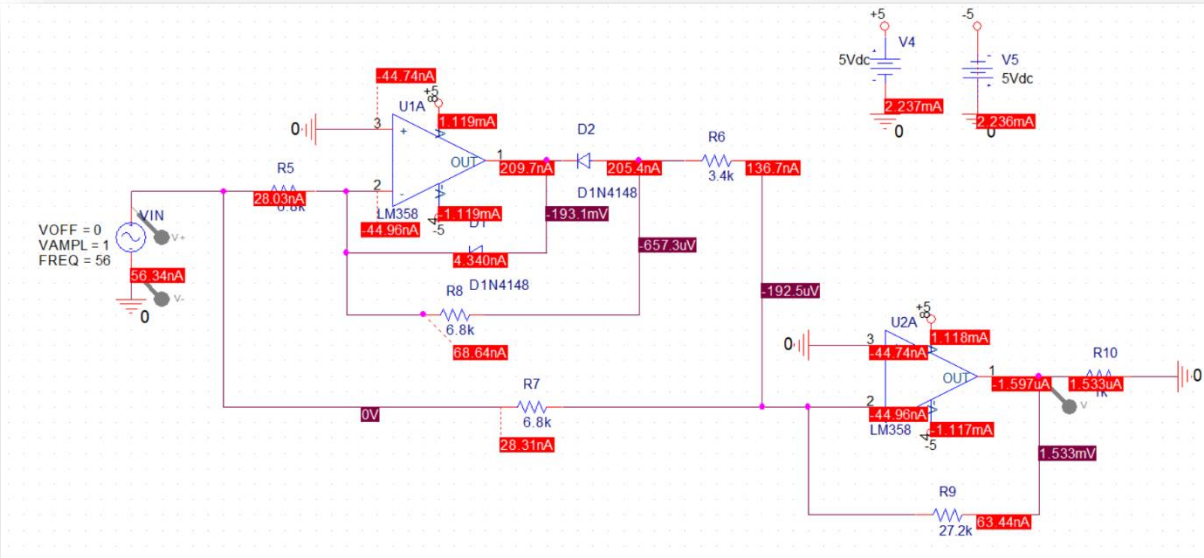


### การแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์และวงจร ข้อ3



63010069 กานต์ธิดา ประสมทรัพย์