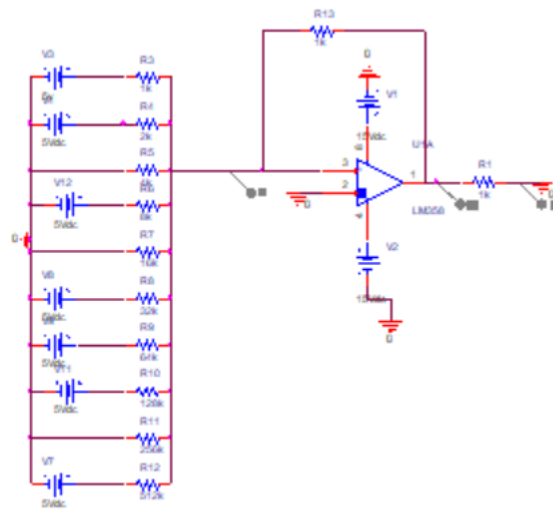


การแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์และวงจร ข้อ2



$1101011101 = -(5 + 5/2 + 0 + 5/8 + 0 + 5/32 + 5/64 + 5/128 + 0 + 5/512) = -8.418$ - ต่อแบบ Binary weight - ใช้ Op-Amp LM358 รับไฟ -15V และ 15V

